

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto

BCC 265 – Lista #2

17 de novembro de 2018



**Universidade Federal
de Ouro Preto**

Gabriel Caetano Araújo
18.2.4051

QUESTÃO 1

a) Seja a equação:

$$S = \left(\left(\sim(A \cdot (B + C)) \right) \cdot D \right) \cdot (\sim(A + B))$$

Aplicando o teorema de De Morgan, temos:

$$S = \left(\left(\sim(A + (\sim B \cdot \sim C)) \right) \cdot D \right) \cdot (\sim A \cdot \sim B)$$

Realizando a multiplicação, temos:

$$S = (\sim A \cdot D + \sim B \cdot \sim C \cdot D) \cdot (\sim A \cdot \sim B)$$


Multiplicando mais uma vez e simplificando:

$$S = (\sim A \cdot \sim B \cdot D + \sim B \cdot \sim C \cdot D \cdot \sim A)$$

Colocando o termo comum em evidência e simplificando, temos:

$$S = \sim A \cdot \sim B \cdot D$$

Veja a seguir o circuito equivalente:

 

b) Seja a equação:

$$S = (\sim A + \sim B + \sim C) \cdot (A + B + \sim C)$$

Realizando a multiplicando e simplificando:

$$S = (\sim A \cdot B + \sim A \cdot \sim C + A \cdot \sim B + A \cdot \sim C + \sim B \cdot \sim C + B \cdot \sim C + \sim C)$$


Colocando o termo comum em evidência e simplificando, temos:

$$S = \sim C + \sim A \cdot B + A \cdot \sim B$$

Também como ser reescrito como:

$$S = \sim C + A \oplus B$$

Veja a seguir o circuito equivalente:

 

c) Seja a equação:

$$S = \{ \sim[(A + B) \cdot C] \} + \{ \sim[D \cdot (C + B)] \}$$

Aplicando o teorema de De Morgan:

$$S = \{ \sim(A + B) + \sim C \} + \{ \sim D + \sim(C + B) \}$$


Aplicando De Morgan novamente:

$$S = \{ (\sim A \cdot \sim B) + \sim C \} + \{ \sim D + \sim C \cdot \sim B \}$$

Colocando o termo comum em evidência e simplificando:


$$S = \sim A \cdot \sim B + \sim C + \sim D$$

Veja a seguir o circuito equivalente:

 

QUESTÃO 2

Seja o circuito:

 


As expressões equivalentes são:

$$X = (\sim B \cdot \sim C) \cdot D$$

$$Y = \sim A \cdot B \cdot C \cdot D$$

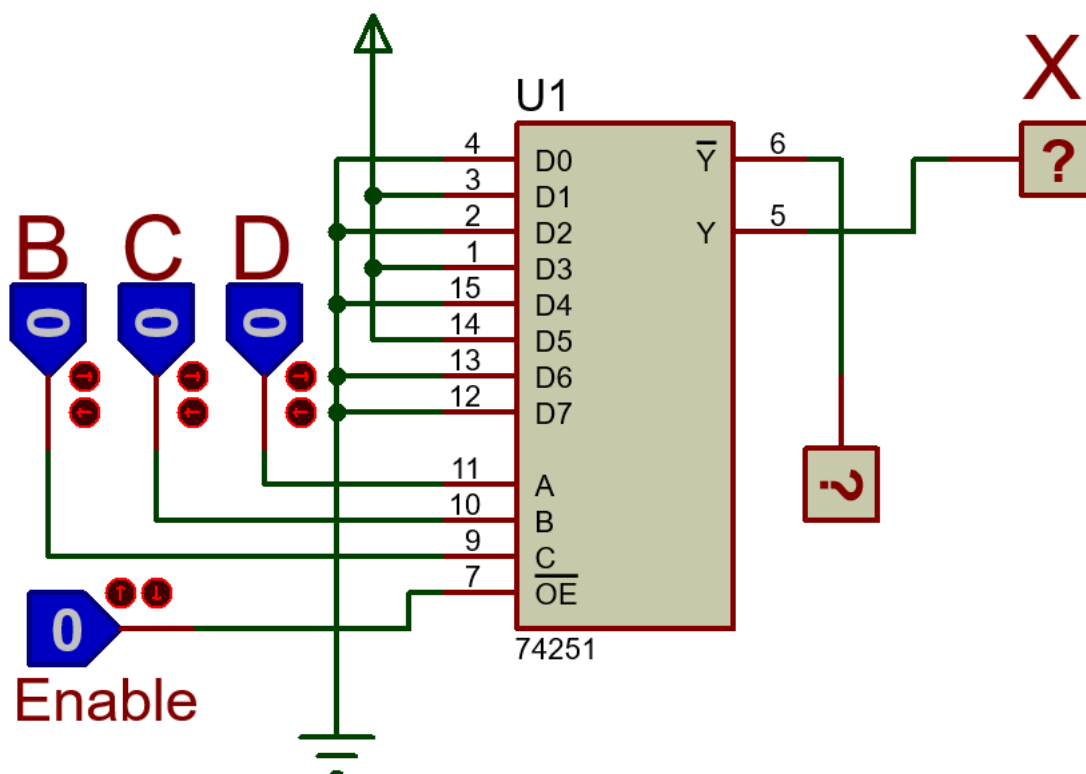Montando os circuitos utilizando MUXs, temos para X:



Implementando em Verilog a função X:

```
module mux_8_1 (Vcc, GRD, B, C, D, Xis);

    input B, C, D, Vcc, GRD;
    output Xis;

    reg Xis;

    always @ (*) begin
        case ({B, C, D}) //mux_8_1
            3'b000: Xis = GRD;
            3'b001: Xis = Vcc;
            3'b010: Xis = GRD;
            3'b011: Xis = Vcc;
            3'b100: Xis = GRD;
            3'b101: Xis = Vcc;
            3'b110: Xis = GRD;
            3'b111: Xis = GRD;
        endcase
    end
endmodule

module quest2_mux_8_1;

    reg t_B;
    reg t_C;
    reg t_D;
    reg t_Vcc;
    reg t_GRD;

    wire t_Xis;

    initial begin: simul_stop
        #8 $stop;
    end


    initial begin
        $display("Time \t t_B \t t_C \t t_D \t X");
        $monitor(" %0d \t %b \t %b \t %b \t %b",
            $time, t_B, t_C, t_D, t_Xis);
    end

    initial begin: start
        t_B = 0;
        t_C = 0;
        t_D = 0;
        t_Vcc = 1;
        t_GRD = 0;
    end

    always begin: process
        #1 {t_B, t_C, t_D} = {t_B, t_C, t_D} + 1;
    end

    mux_8_1 simul (.B(t_B), .C(t_C), .D(t_D),
        .GRD(t_GRD), .Vcc(t_Vcc),
        .Xis(t_Xis));
endmodule
```

Utilizando MUX para Y:

 

Implementando em Verilog a função Y:

```
module mux_16_1 (Vcc, GRD, A, B, C, D, Y);  
  
    input A, B, C, D, Vcc, GRD;  
    output reg Y;  
  
    always @ (*) begin  
        case ({A, B, C, D}) //mux_16_1  
            4'b0000: Y = GRD;  
            4'b0001: Y = GRD;  
            4'b0010: Y = GRD;  
            4'b0011: Y = GRD;  
            4'b0100: Y = GRD;  
            4'b0101: Y = GRD;  
            4'b0110: Y = GRD;  
            4'b0111: Y = GRD;  
            4'b1000: Y = GRD;  
            4'b1001: Y = GRD;  
            4'b1010: Y = GRD;  
            4'b1011: Y = GRD;  
            4'b1100: Y = GRD;  
            4'b1101: Y = GRD;  
            4'b1110: Y = Vcc;  
            4'b1111: Y = GRD;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

```

module quest2_mux_16_1;

    reg t_A;
    reg t_B;
    reg t_C;
    reg t_D;
    reg t_Vcc;
    reg t_GRD;

    wire t_Y;

    initial begin: simul_stop
        #16 $stop;
    end

    initial begin
        $display("Time \t t_A \t t_B \t t_C \t t_D \t Y");
        $monitor(" %0d \t %b \t %b \t %b \t %b \t %b",
            $time, t_A, t_B, t_C, t_D, t_Y);
    end

    initial begin: start
        t_A = 0;
        t_B = 0;
        t_C = 0;
        t_D = 0;
        t_Vcc = 1;
        t_GRD = 0;
    end

    always begin: process
        #1 {t_A, t_B, t_C, t_D} = {t_A, t_B, t_C, t_D} + 1;
    end


    mux_16_1 simul (.A(t_A), .B(t_B), .C(t_C), .D(t_D),
        .GRD(t_GRD), .Vcc(t_Vcc),
        .Y(t_Y));

endmodule

```


QUESTÃO 5

Seja o circuito abaixo para implementar a função $Z = |A - B|$, utilizando circuitos somadores e MUX.

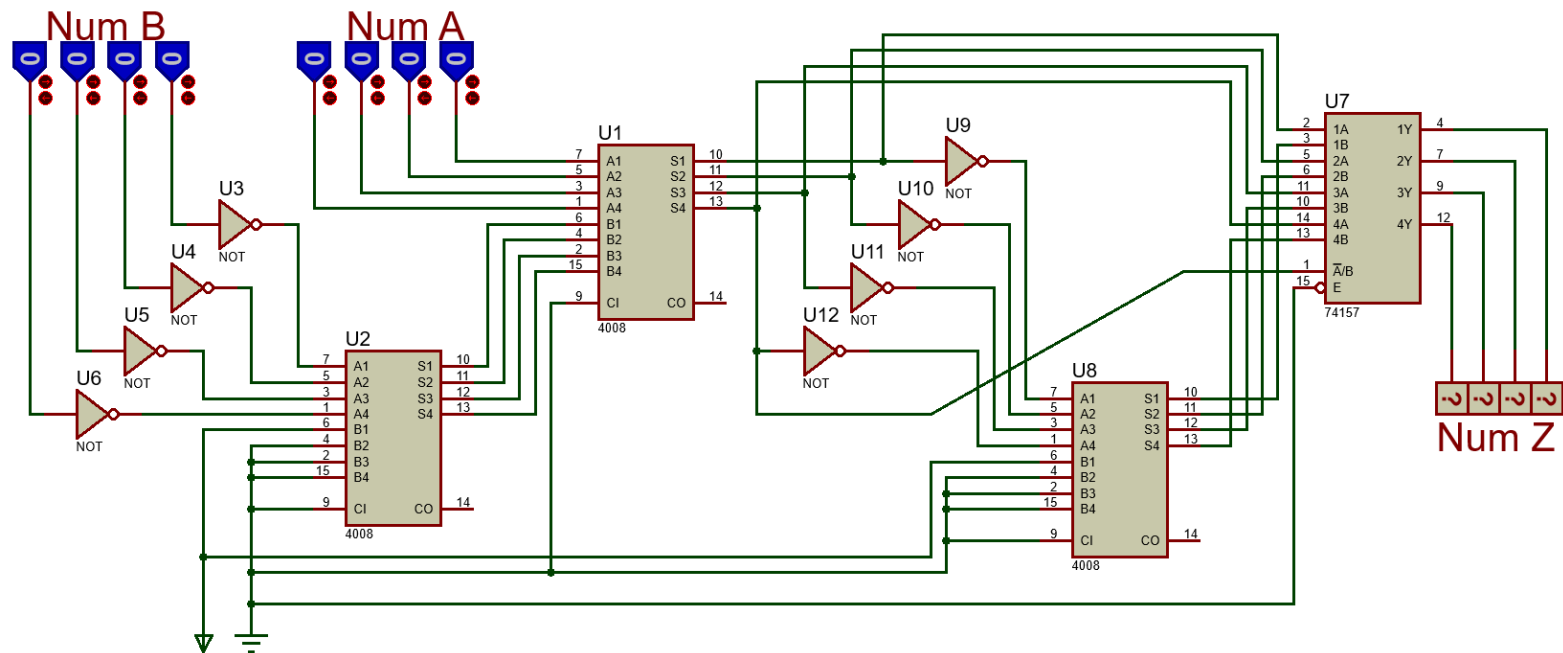

Implementando em Verilog:

```
module somaSub(A, B, Ze);


    input [3:0] A, B;
    output reg [3:0] Ze;

    always @ ( * ) begin
        if (A >= B)
            Ze = A - B;

        else
            Ze = B - A;
    end
endmodule
```

QUESTÃO 9

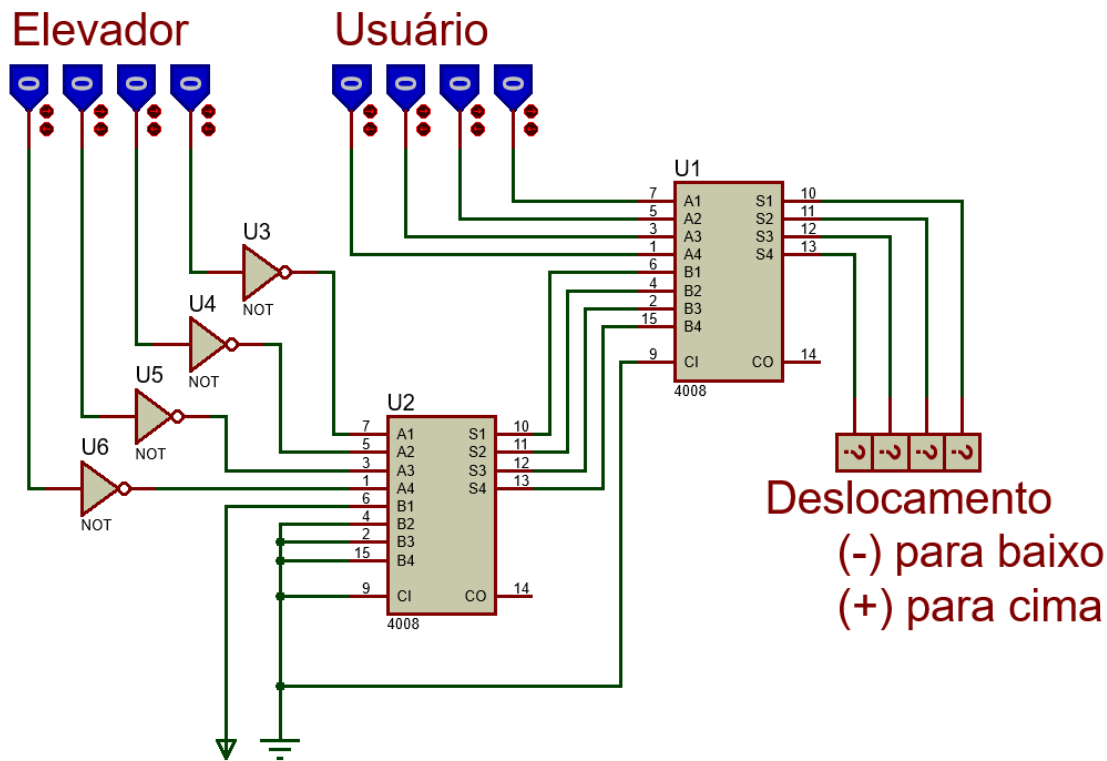Seja o circuito abaixo para implementar o deslocamento que o elevador deve realizar para chegar até o usuário, o bit de sinal indica o sentido de deslocamento e os outros 3 bits indicam o número de andares.



Implementando em Verilog:

```
module elevador(A, B, S);  
  
    input [3:0] A, B;  
    output reg [3:0] S;  
  
    always @ ( * ) begin  
        S = A - B;  
    end  
endmodule
```


QUESTÃO 11

Seja a matriz abaixo um teclado numérico, mapeado com linhas e colunas da seguinte forma:

1	2	3	0001
4	5	6	0010
7	8	9	0011
			0001 0010 0011

A tecla zero é um número separado da matriz que corresponde a palavra binária 0000.

Sendo assim o circuito abaixo foi montado utilizando somadores para encontrar a combinação de linhas e colunas correspondente ao número pressionado, bem como um decodificador para transformar o código corresponde a posição do número na matriz para o seu valor numérico. O circuito poderia ser melhorado colocando um sensor quando a tecla fosse pressionada para não emitir o número zero quando nada estivesse sendo pressionado.

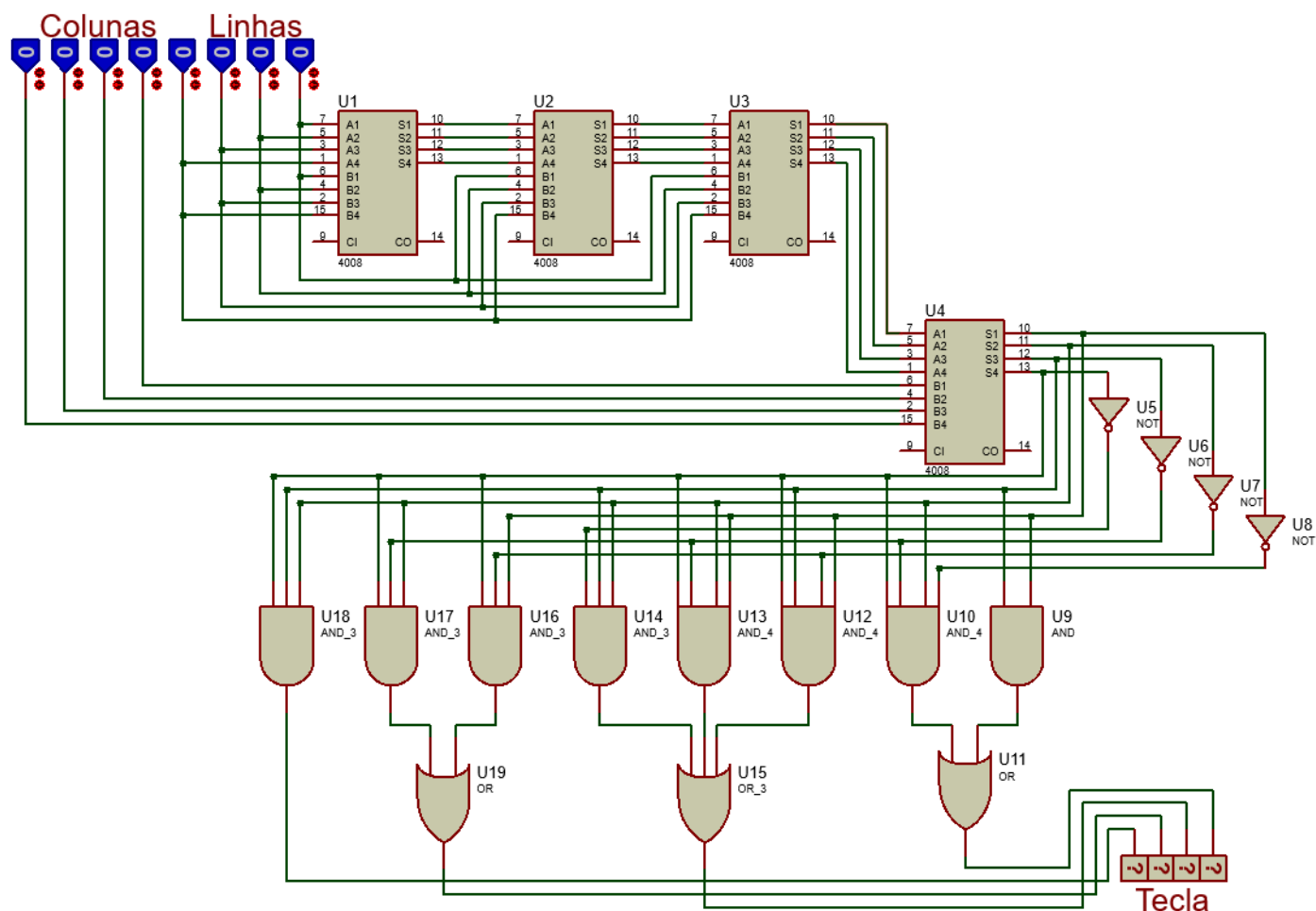

QUESTÃO 12

Pela tabela abaixo, podemos extrair as seguintes equações:

A	B	C	D	W		X	
				Z		Y	
0	0	0	0	.		:	
0	0	0	1	.			
0	0	1	0	:			
0	0	1	1	.		.	
0	1	0	0	.		:	
0	1	0	1	.		.	
0	1	1	0	:		.	
0	1	1	1	:		:	
1	0	0	0	.		.	
1	0	0	1	.		.	

$$\begin{aligned}
 W &= \sim A \cdot (D + C + B) + A \cdot \sim B \cdot \sim C \cdot \sim D \\
 X &= A \cdot \sim B \cdot \sim C \cdot D + \sim A \cdot \sim (C \oplus D) + \sim A \cdot B \cdot C \\
 Y &= \sim A \cdot \sim C \cdot \sim D + \sim B \cdot \sim C \cdot \sim D + \sim A \cdot B \cdot D \\
 Z &= \sim A \cdot \sim B \cdot \sim D + \sim A \cdot B \cdot C + A \cdot \sim B \cdot \sim C
 \end{aligned}$$

Montando o circuito equivalente, temos:

