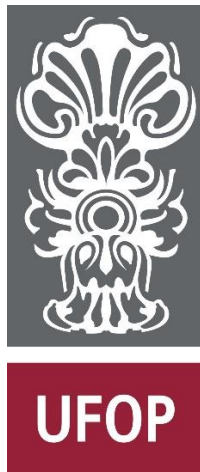


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP**  
**Ciência da Computação**



**ELETRÔNICA PARA COMPUTAÇÃO**

**RELATÓRIO AULA PRÁTICA**

**Grupo:**

Daniel Monteiro Valério. 19.1.4035

Igor Santiago A. Paixão. 19.1.4030

João Vitor Pedrosa Faria. 19.1.4169

Marcus V. S. Fernandes. 19.1.4046

**Ouro Preto**

**2019**

## CONTEÚDO ABORDADO EM SALA DE AULA:

Na aula prática de hoje (10/04/19) foi realizada a montagem de um circuito físico com 3 resistores: um deles de 2k7, outro de 3k9 e um de ultimo de 1k em um módulo.

A seguir está a imagem do experimento:



Ao fazer a simulação do circuito foi encontrado em resistor uma queda de tensão representada pela figura abaixo:

